


PROIECT DE ELECTRONICE DE HÂRTIE UȘOR ȘI DISTRACTIV PENTRU ÎNCEPĂTORI.

Proiect de electronice de hârtie ușor și distractiv pentru începători.

Veți avea nevoie de:

- Dioda LED
- Bandă conductivă de cupru
- baterie rotundă 3v (CR2032)
- Hârtie
- Markere

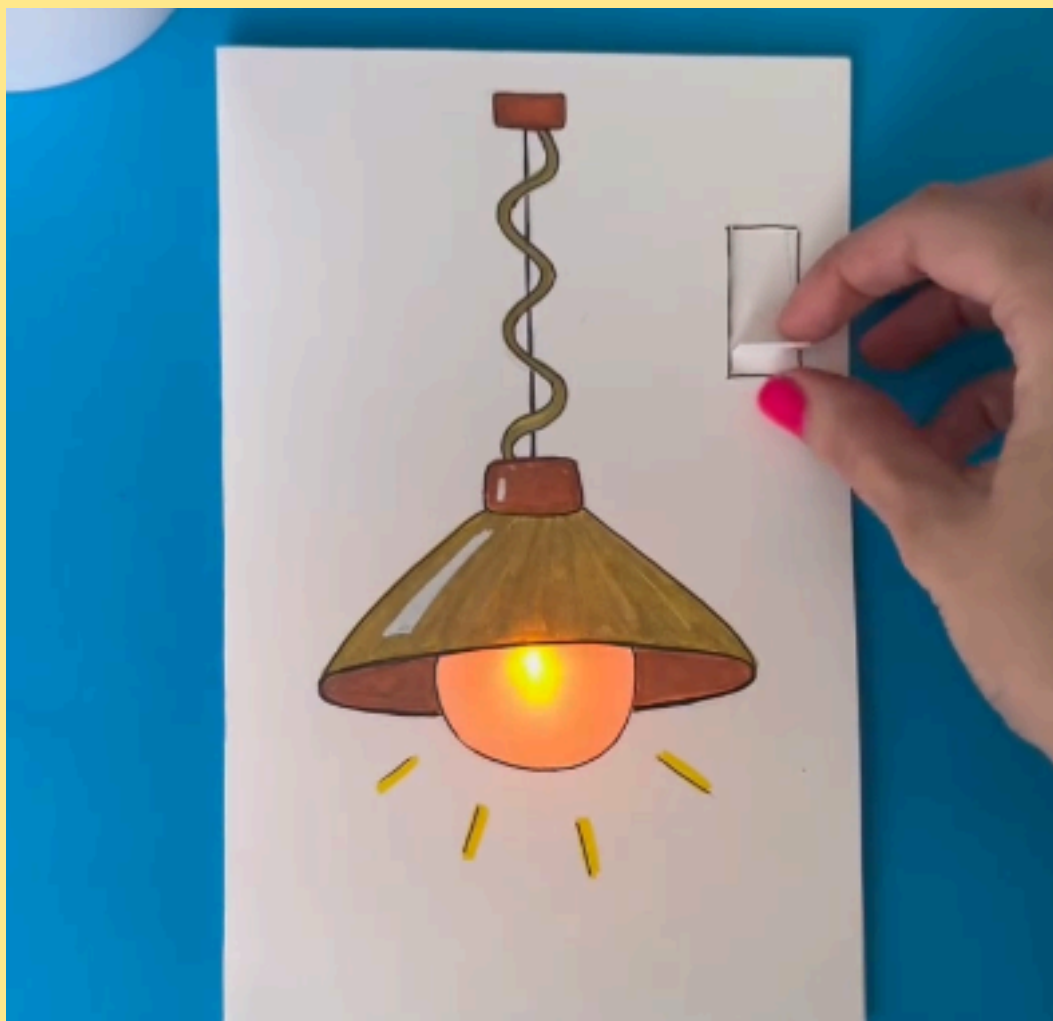Atenție: acest proiect trebuie realizat sub supravegherea unui adult.



https://www.instagram.com/reel/C_nSaThxoaX/?utm_source=ig_web_copy_link